

# 点亮数字人生

2017011620 计73 李家昊

## 实验目的

1. 通过数码管点亮程序，熟悉VHDL语言，了解掌握硬件程序的编写规范。
2. 掌握EDA软件的使用方法和工作流程。
3. 进一步理解可编程芯片的工作原理。

## 实验任务

1. 同时点亮一个经过译码的数码管和一个未经过译码的数码管。数码管根据输入显示从 0 到 F（带译码的显示 0 到 9）。
2. 点亮三个数码管（至少要使用一个不带译码的数码管），这三个数码管分别显示奇数列、偶数列和自然数列（通过CLK信号控制数列变化并且有RST复位功能）

## 基本要求

### 代码如下

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity kindle_life is
    port(
        key:in std_logic_vector(3 downto 0);
        display:out std_logic_vector(6 downto 0);
        display_4:out std_logic_vector(3 downto 0)
    );
end kindle_life;

architecture bhv of kindle_life is
begin
    display_4<=key;

    process(key)
    begin
        case key is
            when "0000"=>display<="1111110"; -- 0
            when "0001"=>display<="0110000"; -- 1
            when "0010"=>display<="1101101"; -- 2
            when "0011"=>display<="1111001"; -- 3
            when "0100"=>display<="0110011"; -- 4
            when "0101"=>display<="1011011"; -- 5
            when "0110"=>display<="1011111"; -- 6
```

```

        when "0111"=>display<="1110000"; -- 7
        when "1000"=>display<="1111111"; -- 8
        when "1001"=>display<="1111011"; -- 9
        when "1010"=>display<="1110111"; -- A
        when "1011"=>display<="0011111"; -- B
        when "1100"=>display<="1001110"; -- C
        when "1101"=>display<="0111101"; -- D
        when "1110"=>display<="1001111"; -- E
        when "1111"=>display<="1000111"; -- F
        when others=>display<="0000000"; -- else 0
    end case;
end process;
end bhv;

```

## 工作原理

设置 1 个输入端口：开关输入端口 key。

设置 2 个输出端口：输出端口 display（不带译码器）和 display\_4（带译码器）。

通过控制 4 个开关，控制输入信号 key 的值，将 key 的值直接赋给 display\_4，点亮带译码器的数码管，将 key 的值解码后赋值给 display，点亮不带译码器的数码管。

## 测试结果

数码管显示的数字与开关表示的二进制数完全相同。

## 提高要求

### 代码如下

```

LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity kindle_life is
    port(
        display: out std_logic_vector(6 downto 0); -- without decoder
        display_4_odd: out std_logic_vector(3 downto 0); -- odd num with decoder
        display_4_even: out std_logic_vector(3 downto 0); -- even num with decoder
        clk: in std_logic; -- clock input
        rst: in std_logic -- reset input
    );
end kindle_life;

architecture bhv of kindle_life is
    signal bin_4_natural: std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; -- binary natural num
    signal bin_4_odd: std_logic_vector(3 downto 0):="0001"; -- binary odd num
    signal bin_4_even: std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; -- binary even num
begin
    process(clk)
    begin

```

```

display_4_odd <= bin_4_odd; -- output without decoder
display_4_even <= bin_4_even; -- output without decoder

if(clk'event and clk = '1') then
    -- process natural
    if(bin_4_natural = "1001") then
        bin_4_natural <= "0000";
    else
        bin_4_natural <= bin_4_natural + 1;
    end if;
    -- process odd
    if(bin_4_odd = "1001") then
        bin_4_odd <= "0001";
    else
        bin_4_odd <= bin_4_odd + 2;
    end if;
    -- process even
    if(bin_4_even = "1000") then
        bin_4_even <= "0000";
    else
        bin_4_even <= bin_4_even + 2;
    end if;
end if;
if(rst='1') then -- reset pressed
    bin_4_natural <= "0000";
    bin_4_odd <= "0001";
    bin_4_even <= "0000";
end if;
end process;

process(bin_4_natural) -- decode natural num
begin
    case bin_4_natural is
        when "0000" => display<="1111110"; -- 0
        when "0001" => display<="0110000"; -- 1
        when "0010" => display<="1101101"; -- 2
        when "0011" => display<="1111001"; -- 3
        when "0100" => display<="0110011"; -- 4
        when "0101" => display<="1011011"; -- 5
        when "0110" => display<="1011111"; -- 6
        when "0111" => display<="1110000"; -- 7
        when "1000" => display<="1111111"; -- 8
        when "1001" => display<="1111011"; -- 9
        when "1010" => display<="1110111"; -- A
        when "1011" => display<="0011111"; -- B
        when "1100" => display<="1001110"; -- C
        when "1101" => display<="0111101"; -- D
        when "1110" => display<="1001111"; -- E
        when "1111" => display<="1000111"; -- F
        when others => display<="0000000"; -- else 0
    end case;
end process;
end bhv;

```

## 工作原理

设置 2 个输入端口：CLK 输入端口 clk，RST 输入端口 rst。

设置 3 个输出端口：自然数列输出端口 display（不带译码器），奇数列输出端口 display\_4\_odd（带译码器），偶数列输出端口 display\_4\_even（带译码器）。

设置变量 bin\_4\_natural 记录自然数值，bin\_4\_odd 记录奇数值，bin\_4\_even 记录偶数值，并初始化。

当 CLK 按下时，变量 bin\_4\_natural 加一，bin\_4\_odd 和 bin\_4\_even 分别加二。并将 bin\_4\_natural 解码后赋值给 display，点亮自然数列，将 bin\_4\_odd 和 bin\_4\_even 直接赋值给 display\_4\_odd 和 display\_4\_even，点亮奇数列和偶数列。

当 RST 按下时，变量 bin\_4\_natural 和 bin\_4\_even 归零，变量 bin\_4\_odd 归一，并重置数码管。

## 测试结果

随着 CLK 不断按下，三个数码管分别显示自然数列、奇数列和偶数列。

当按下 RST 时，自然数列归零，奇数列归一，偶数列归零。

## 遇到的问题及解决方法

- Problem: 如何安装和破解 Quartus II、如何通过 VHDL 语言开发、如何分配引脚、如何配置 USB-Blaster 驱动、如何烧写程序？
  - Solution: 通过上网查找资料解决。
- Problem: 如何调试 VHDL 语言？
  - Solution: 通过在可疑代码块中给数码管赋值，通过观察数码管输出调试程序。

## 实验小结

- 这是我第一次接触可编程器件，遇到了不少问题，在互联网的帮助下成功解决，这极大的锻炼了我的自学能力，以及搜集资料的能力。
- 通过本次实验，我感觉自己还有很多东西要学，今后要在硬件编程上更加努力。
- 感谢老师和助教，我成功的点亮了我的数字人生。